

$$Z = \frac{1}{j2\pi fC} = \frac{1}{j2\pi(10)20} = 0$$

con 10H

$$Z = \frac{1}{j2\pi(10)(20 \times 10^{-6})} = -795,7747j \Omega$$

$$V_0 = \frac{10 \cdot -j795,7747}{100 - j795,7747} = 7,8445 - 1,2371j$$

$$V_0 = 9,92197 \angle -7,1624^\circ \text{ V}$$

$$V_r = 9,92197 / \sqrt{2} =$$

$$V_r = 7,02 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{\frac{100 - j795,7747}{\sqrt{2}}} = 8,81 \times 10^{-3} \angle 82,837^\circ \text{ A}$$

con 50H

$$Z = \frac{1}{j2\pi(50)(20 \times 10^{-6})} = -159,1549j \Omega$$

$$V_0 = \frac{10 \cdot -j159,1549}{100 - j159,1549} = 8,4673 \angle -32,1419^\circ$$

$$V_0 = 8,4673 / \sqrt{2}$$

$$V_0 = 5,9873 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{\frac{100 - j159,1549}{\sqrt{2}}} = 37,62 \times 10^{-3} \angle 57,858^\circ \text{ A}$$



con 100 H

$$Z = \frac{1}{j2\pi(100)(20 \times 10^{-6})} = -79,5775j \Omega$$

$$V_o = \frac{10 \cdot -j79,5775}{100 - j79,5775}$$

$$V_o = 6,22 \angle -141,488$$

$$V_v = 6,22/\sqrt{2}$$

$$V_v = 4,398V$$

$$\vec{I} = \frac{10}{\sqrt{2} \cdot \frac{100 - j79,5775}{-j79,5775}}$$

$$I = 55,329 \times 10^{-3} \angle 38,51 \text{ A}$$

Con 500 H

$$Z = \frac{1}{j2\pi(500)(20 \times 10^{-6})}$$

$$Z = -15,9155j \Omega$$

$$V_o = \frac{10 \cdot -15,9155j}{100 - j15,9155}$$

$$V_o = 1,5717 \angle -80,96 \text{ V}$$

$$V_v = 1,5717 / \sqrt{2}$$

$$V_v = 1,11 \text{ V}$$

$$\vec{I} = \frac{10}{\sqrt{2} \cdot \frac{100 - j15,9155}{-j15,9155}}$$

$$I = 69,83 \times 10^{-3} \angle 9,04 \text{ A}$$

Con 1000 H

$$Z = \frac{1}{j2\pi(1000)(20 \times 10^{-6})} = -7,9577j \Omega$$


$$V_o = \frac{10 \cdot -7,9577j}{100 - j7,9577} = 0,7933 \angle -85,45 \text{ V}$$

$$V_v = 0,7933 / \sqrt{2} = 0,5609 \text{ V}$$

$$\vec{I} = \frac{10}{\sqrt{2} \cdot \frac{100 - j7,9577}{-j7,9577}}$$


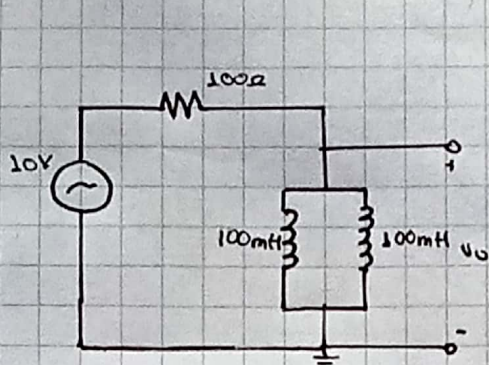
$$I = 70,487 \times 10^{-3} \angle 4,54 \text{ A}$$



$$Z = j2\pi(10)(50 \times 10^{-6}) = 0 ; V_0 = 0 ; V_1 = 0 ; I = 0$$

Con 10 H

$$Z = j2\pi(10)(50 \times 10^{-3}) =$$

$$Z = 3,1416 j \Omega$$

$$V_0 = 10 \cdot \frac{3,1416 j}{100 + 3,1416 j} = 314,188,2 \text{ mV}$$

$$V_v = 314/\sqrt{2}$$

$$V_v = 222 \text{ mV}$$

$$I = \frac{10}{100 + 3,1416 j \cdot \sqrt{2}}$$

$$I = 70,67 \angle -1,79 \text{ mA}$$

Con 50 H

$$Z = j2\pi(50)(50 \times 10^{-3}) =$$

$$Z = 15,7079 j \Omega$$

$$V_0 = 10 \cdot \frac{15,7079 j}{100 + 15,7079 j} = 1,57 \angle -8,63 \text{ V}$$

$$V_v = 1,57/\sqrt{2}$$

$$V_v = 1,11 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{100 + 15,7079 j \cdot \sqrt{2}}$$

$$I = 69,85 \angle -8,93 \text{ mA}$$



con 100 H

$$Z = j 2 \pi (100) (50 \times 10^{-3}) = 31,4159 j \Omega$$

$$V_0 = 10 \cdot \frac{31,4159 j}{100 + 31,4159 j} = 31,72,5^\circ \text{ V}$$

$$V_V = 3/\sqrt{2}$$

$$V_V = 2,12 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{\frac{100 + 31,4159 j}{\sqrt{2}}}$$

$$I = 67,451 - 17,4^\circ \text{ mA}$$

con 500 H

$$Z = j 2 \pi (500) (50 \times 10^{-3}) = 157,0796 j \Omega$$

$$V_0 = 10 \cdot \frac{157,0796 j}{100 + 157,0796 j}$$

$$V_0 = 8,4358 \angle 32,48^\circ \text{ V}$$

$$V_V = 8,4356/\sqrt{2}$$

$$V_V = 5,9649 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{\frac{100 + 157,0796 j}{\sqrt{2}}}$$

$$I = 37,071 - 57,52^\circ \text{ mA}$$

Con 1000 H

$$Z = j 2 \pi (1000) (50 \times 10^{-3}) = 314,159 j \Omega$$

$$V_0 = 10 \cdot \frac{314,159 j}{100 + 314,159 j}$$

$$V_0 = 9,5317,66^\circ \text{ V}$$

$$V_V = 9,53/\sqrt{2}$$

$$V_V = 6,738 \text{ V}$$

$$I = \frac{10}{\frac{100 + 314,159 j}{\sqrt{2}}}$$

$$I = 21,451 - 72,3^\circ \text{ mA}$$